
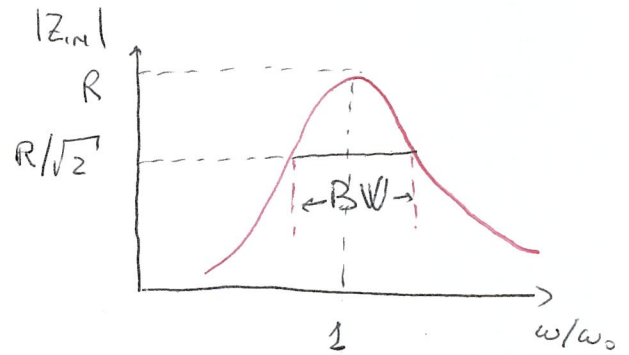


CIRCUITO EQUIVALENTE DI UNA CAVITA' RISONANTE

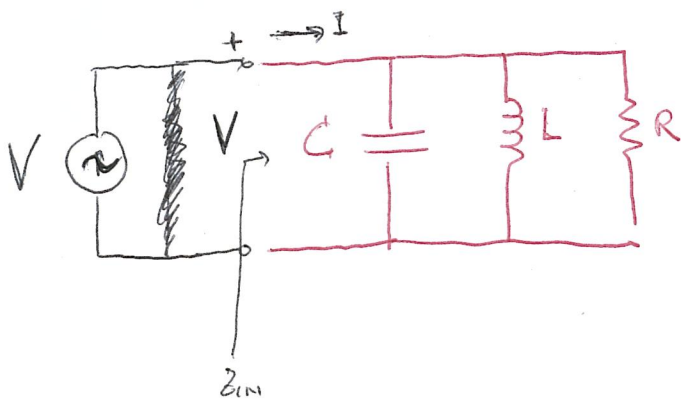SONO POSSIBILI CIRCUITI SERIE E CIRCUITI PARALLELO



$$Z_{IN} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C \right)^{-1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

P_{IN} POTENZA INVIATA NEL CIRCUITO

$$P_{IN} = \frac{1}{2} V I^* = \frac{1}{2} \frac{|V|^2}{Z_{IN}^*}$$

$$P_{LOSS} = \frac{|V|^2}{2R}$$

$$W_E = \frac{C|V|^2}{4}$$

$$W_H = \frac{|V|^2}{4\omega^2 L^2}$$

$$Q_0 = \omega_0 \frac{W_m + W_E}{P_{LOSS}} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C$$

VICINO ALLA RISONANZA

$$Z_{IN} \approx \frac{R}{1 + 2j Q_0 \Delta\omega/\omega_0}$$

$$\frac{BW}{\omega_0} = \frac{1}{Q_0}$$

$$\frac{\Delta\omega_{3dB}}{\omega_0} = \frac{1}{Q_0}$$

CAVITA' ACCELERANTI

4 PARAMETRI FONDAMENTALI

FREQUENZA DI RISONANZA

$$\omega_0, f_0$$

FATTORE DI QUALITA'

$$Q$$

$$R/Q$$

$$\frac{R}{Q} = \frac{V_0^2}{\omega_0 W}$$

V_0 TENSIONE ACCELERANTE

W ENERGIA IMMAGAZINATA

SHUNT IMPEDANCE

LINAC DEF

$$R = \frac{V_0^2}{P_d}$$

$$\left(\begin{array}{l} R = \frac{V_0^2}{2P_d} \\ \text{CIRCUIT DEF.} \end{array} \right)$$


NOTE

$$V_0 = \int_0^L E(z, t(z)) dz = \int_0^L E(z, t) \exp\left[j \frac{\omega z}{\beta c}\right] dz$$

↑ ISTANCE IN CUI LA PARTICELLA E' IN Z (TRANSIT TIME FACTOR ---)

R/Q DIPENDE SOLO DALLA GEOMETRIA

RIPORTATO AL MODELLO CIRCUITALE

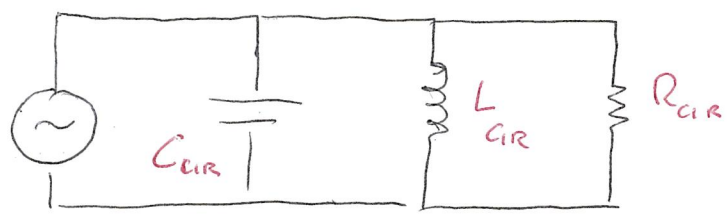

$$R_{cir} = R/2$$


$$C_{cir} = \frac{2}{\omega_0 R/Q}$$

$$L_{cir} = \frac{1}{2 \omega_0} R/Q$$

PILL BOX

MODO FONDAMENTALE PER ACCELERAZIONE



TM₀₁₀

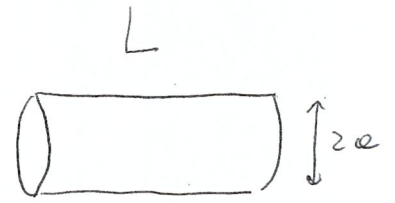

$$E_z = E_0 J_0 \left(\frac{\chi_{01}}{a} \rho \right)$$

$$\chi_{mn} : J_m(\chi_{mn}) = 0$$
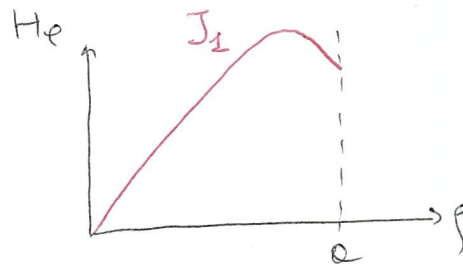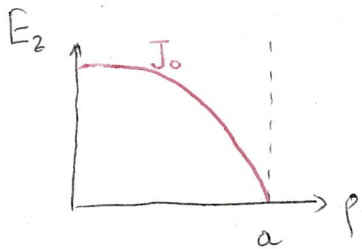
$$z. H_\phi = j E_0 J_1 \left(\frac{\chi_{01}}{a} \rho \right)$$



$$W = 2 \left[\frac{1}{4} \epsilon_0 \int_V |E|^2 dz \right]$$

$$P_d = \frac{R_s}{2} \oint_S |H|^2 dS$$

$$Q = \frac{\omega_0 W}{P_d}$$

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega_0 \mu}{2\sigma}} = \frac{1}{\sigma \delta}$$

PER TM₀₁₀ SI DIMOSTRA CHE

$$Q = \frac{\omega W}{P_d} = \frac{1,2025 Z_0}{R_s (1 + a/L)}$$

PER I PRIMI 10 MODI BASTANO

$$\chi_{01} \quad \chi'_{11}$$

$$\chi_{11} \quad \chi'_{21}$$

$$\chi_{21}$$


PER CASA :

$$Q = 6 \text{ cm}$$

$$L = 4,3 \text{ cm}$$

CALCOLARE
I MODI FINO
A 6 GHz

ACCOPPIAMENTO ~~IN~~ IN CAVITA'

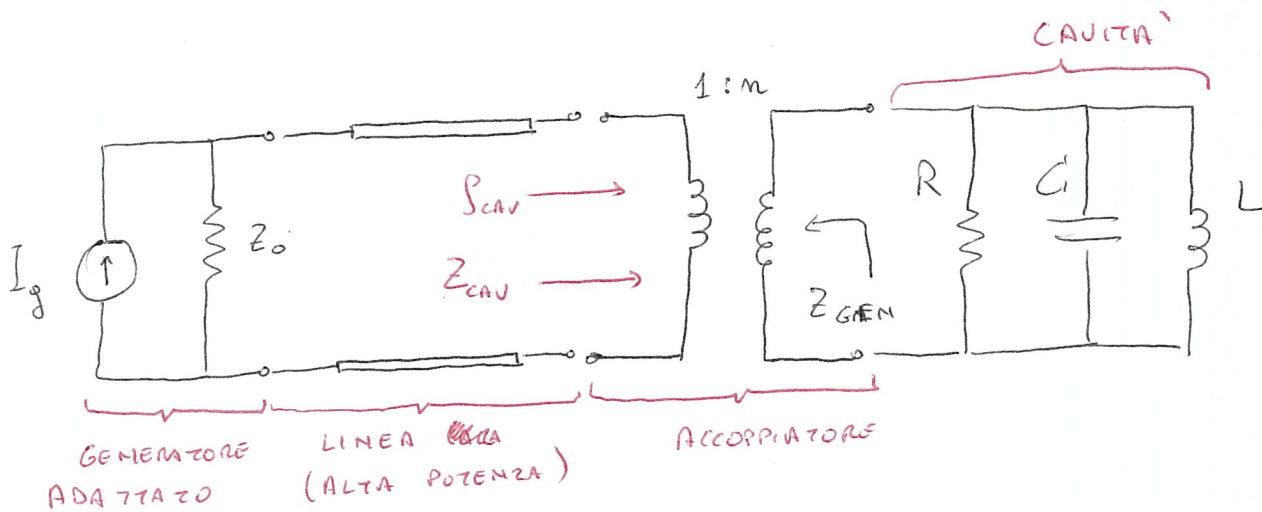

$$\delta = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \approx 2 \frac{(f - f_0)}{f_0} = 2 \frac{\Delta \omega}{\omega_0}$$

$$Z_{CAV} = \frac{R/n^2}{1 + j Q_0 \delta}$$

W ENERGIA IMMAGAZINATA

P_{CAV} POTENZA PERSA SULLE PARETI DELLA CAVITA'

P_{EXT} " IRRAZIATA ATTRAVERSO IL COUPLER E DISSIPATA SULL'IMPEDENZA DEL GENERATORE Z_0

(\Rightarrow) LA CAVITA' VEDE IL GENERATORE COME UN CARICO AGGIUNTIVO

LOADED Q $Q_L = \frac{\omega_0 W}{P_{CAV} + P_{EXT}}$

EXTERNAL Q $Q_E = \frac{\omega_0 W}{P_{EXT}}$

$$\frac{1}{Q_L} = \frac{1}{Q_0} + \frac{1}{Q_E}$$

COUPLING β $\beta = \frac{P_{EXT}}{P_{CAV}} = \frac{Q_0}{Q_E} = \frac{R}{m^2 Z_0} \Rightarrow Q_L = \frac{Q_0}{1 + \beta}$


$$\beta = \frac{Z_{CAV} - Z_0}{Z_{CAV} + Z_0} = \frac{\beta - 1 - j Q_0 \delta}{\beta + 1 + j Q_0 \delta}$$

$$|\beta| = \sqrt{\frac{\left(\frac{\beta-1}{\beta+1}\right)^2 + (Q_0 \delta)^2}{1 + (Q_0 \delta)^2}}$$

$$\left| \frac{P_{CAV}}{P_0} \right| = \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$


$$Z_{CAV} = Z_0 \frac{\beta}{1 + j Q_0 \delta}$$

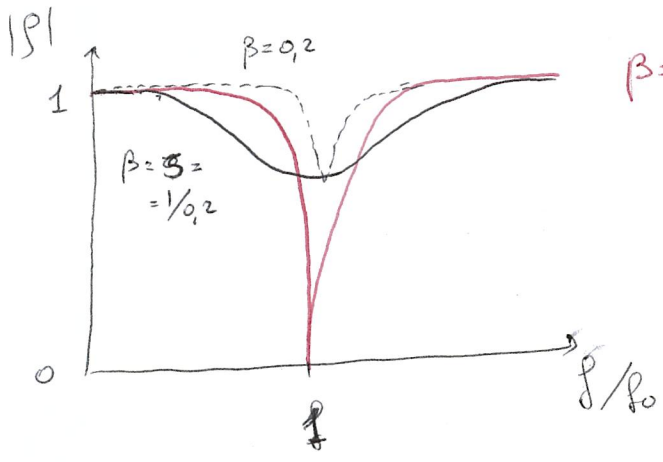- β INFLUENZA
 - ↗ RIFLESSIONE ALLA PORTA DI INGRESSO
 - RAPPORTO TRA P_{CAV} EN CAVITA' E POTENZA DISSIPATA SUL CARICO ESTERNO
 - ↘ AMPIEZZA LARGHEZZA DELLA RISONANZA



- β < 1 SOTTO ACCOPPIATO
- β = 1 ACCOPPIAMENTO CRITICO
- β > 1 SOVRA ACCOPPIATO


CARTE DI SMITH

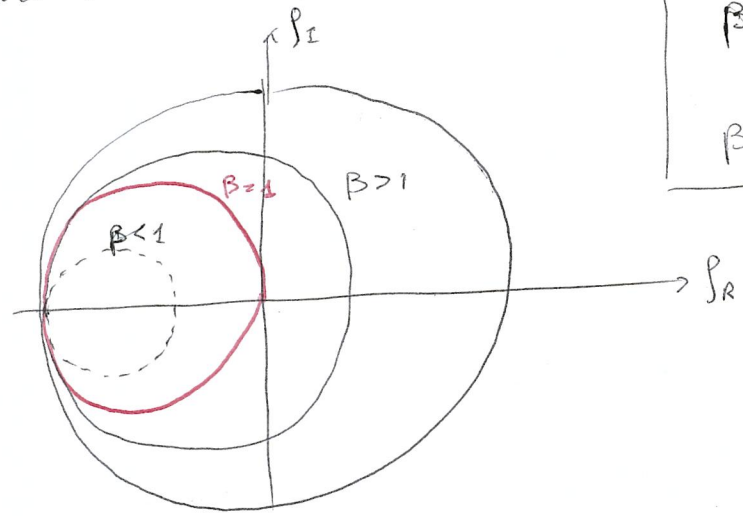

β < 1	SWR = 1/β
β > 1	SWR = β

FARE VEDERE LA FASE ----

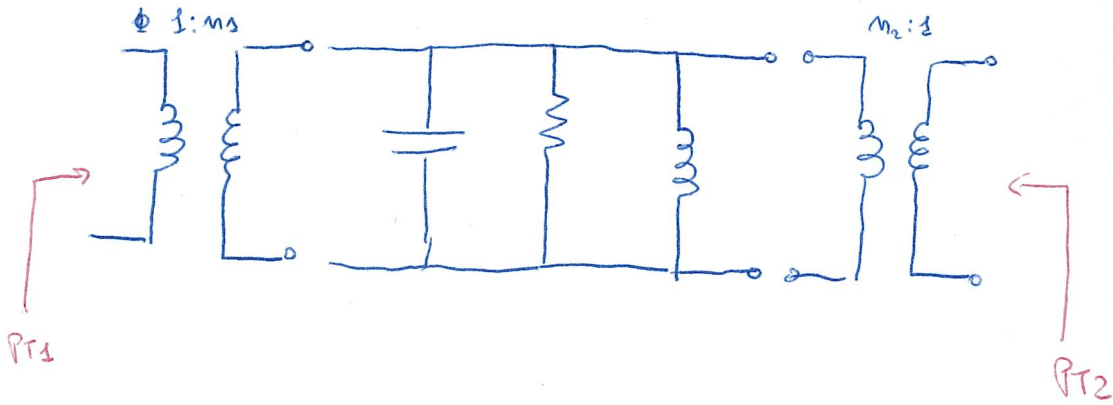
CAVITA' ECCITATA DA DUE ANTENNE
MISURE IN TRASMISSIONE




SI PUO' DIMOSTRARE CHE

$$S_{12} = \frac{2\beta}{1 + 2\beta} \frac{1}{1 + j \frac{Q_0}{1 + 2\beta} \delta}$$

⇒ ECCITAZIONE SIMMETRICA

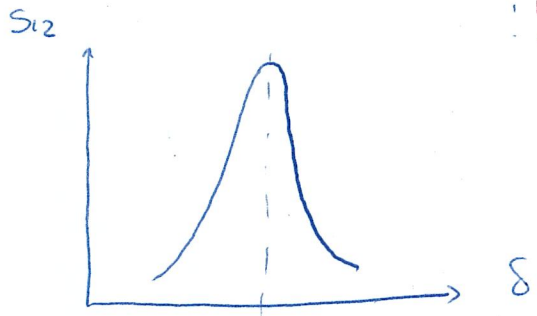
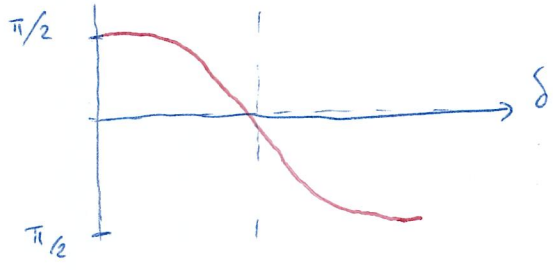
$$\delta = \left(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \right)$$



AUTOMATIC Q MEAS.
(VEDI PROT)

$$Q_L = \omega / \Delta\omega_{3dB} \quad \beta \rightarrow S_{12}(f_0)$$

(CALIBRATO !!)

SE $m_1 \neq m_2$

$$S_{12}(f) = \frac{2\sqrt{\beta_1 \beta_2}}{1 + \beta_1 + \beta_2} \frac{1}{1 + j \frac{Q_0}{1 + \beta_1 + \beta_2} \delta}$$

β << 1


$$S_{12} \approx \frac{S_{12}(f_0)}{1 + j Q_0 \delta}$$

TRANSITORIO IN CAVITÀ

$$-dW = P_d dt = \frac{\omega W}{Q} dt$$

$$W(t) = W(0) e^{-\omega t/Q}$$

SE $W(0) = W_0$
 $W(\infty) = 0$

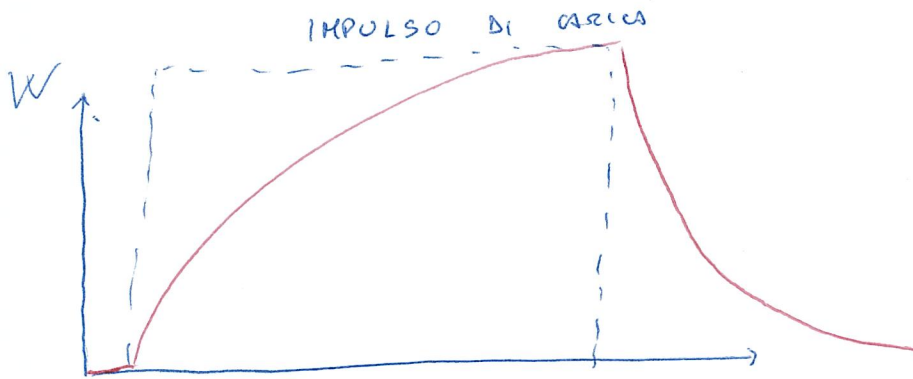

$$W(t) = W(\infty) \left(1 - e^{-\omega t/Q} \right)$$

SE $W(0) = 0$
 $W(\infty) = \text{cost}$