

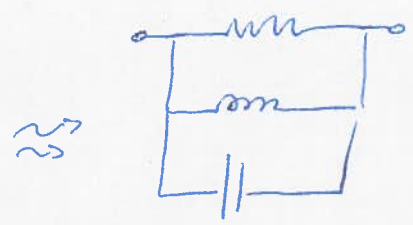


COMPONENTI CIRCUITALI : COMPORTAMENTO IN FREQ.




RESISTENZE

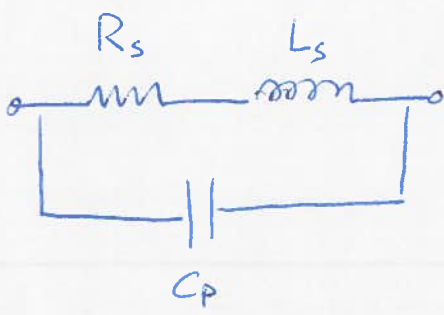

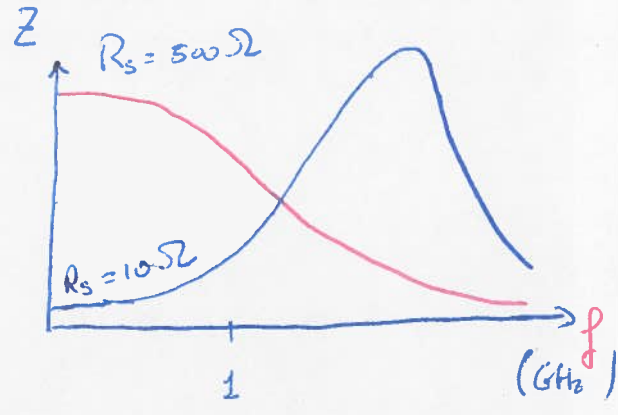ALTA $R_s \rightarrow$ IMPORTANTI C_p
 BASSA $R_s \rightarrow$ IMPORTANTI L_s




INDUTTANZE

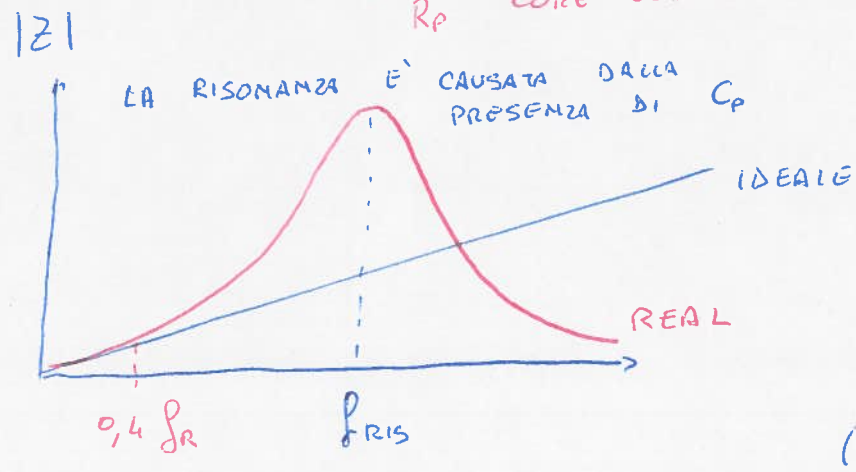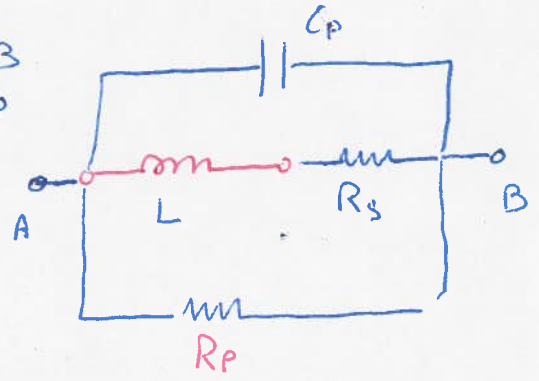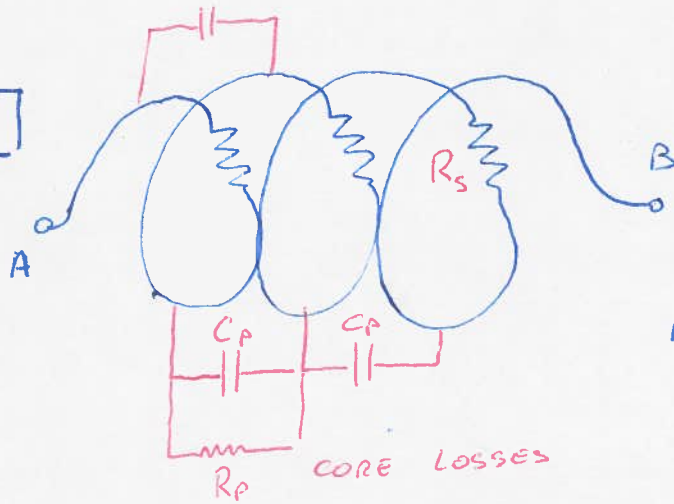


$$f_R = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

NEI PRESSI DI f_R
 $L_{APP} \rightarrow \infty$
 (PENDENZA ---)

CAPACITA'

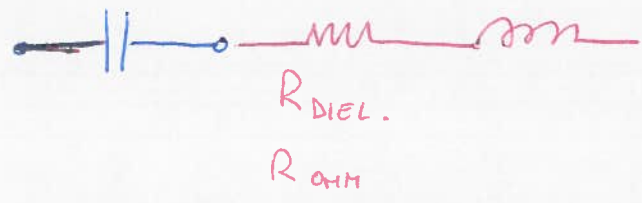


PARAMETRI S ED IMPEDENZE

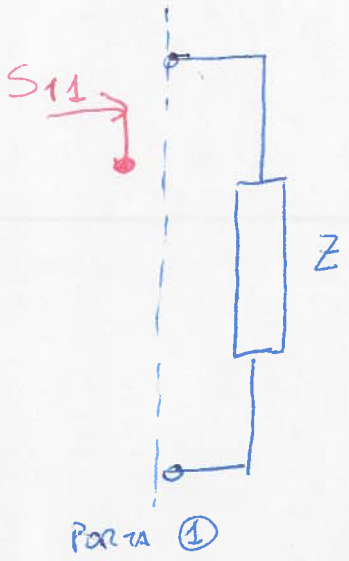

$$Z_{REFL} = Z_0 \frac{1 + S_{11}}{1 - S_{11}}$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

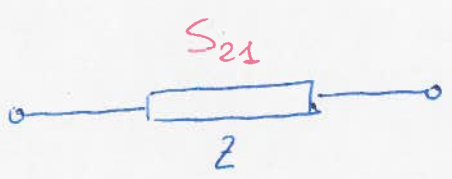

$$Z_T = Z_0 \frac{Z(1 - S_{21})}{S_{21}}$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

SONO CALCOLATE AUTOMATICAMENTE DAL VNA

→ TASTO CONVERSIONE

→ ~~CON~~ CURSORE NELLA CARTA DI SMITH

NB

$$Z_L = j\omega L$$



$$Im(Z) = 2\pi f L$$

PENDENZA $\rho = 2\pi L$

